

Lab 01


Arquitectura de Computadores

Sección 2


Joaquín Ramírez

Abril 24, 2020



 
1. Dados dos números de 4-bits, se comparan los pares i -ésimos, $i = 0, 1, 2, 3$ con XOR gates. Finalmente se conectan en un AND gate, el cual solo se activará cuando todos los pares estén activados.



 
Si solo se pueden utilizar 2-input XNOR y 2-input AND gates, entonces el diagrama cambia.



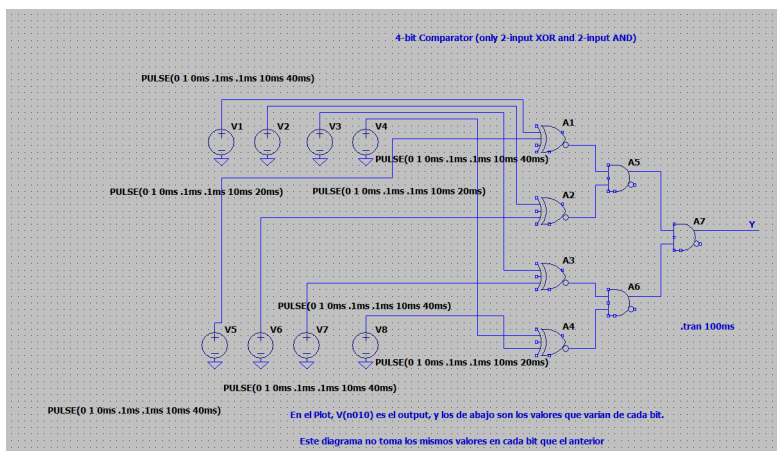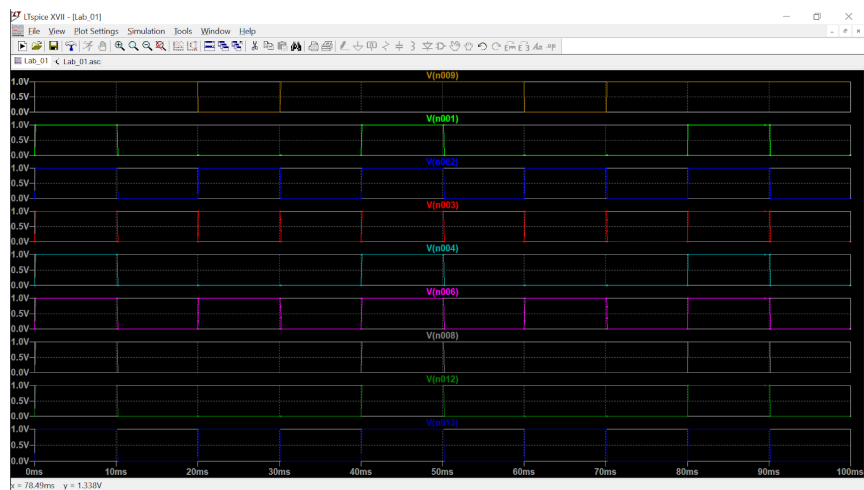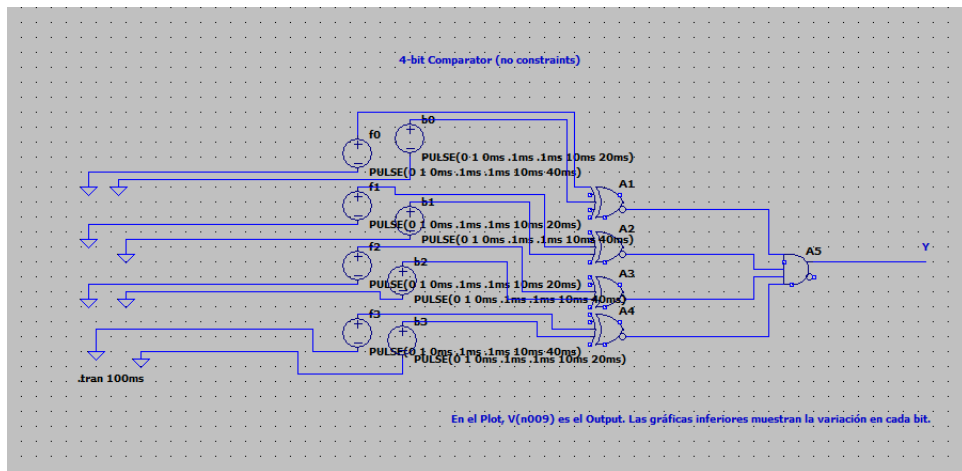
2. Se adjunta la simulación en LTSpice del ejercicio anterior.



 - XNOR: se aplica un NAND a la respuesta del XOR.



 A partir de esto, el comparador del inciso 1 quedaría de la siguiente forma:



4. (a) Siguiendo la lógica del ejercicio 1 y si no hay restricciones, se observa que la cantidad de compuertas XNOR es igual a n , donde n es el número de bits. Después, se añade una compuerta AND, la que verifica si en efecto todos los pares de bits son idénticos. Así, se puede decir que





$$\# \text{ compuertas} = n + 1$$

Por otra parte, si solo se permiten compuertas de tipo 2-input, entonces

$$\# \text{ compuertas} = n_{XOR} + (n - 1)_{AND}$$

bits	XNOR gate	AND gate	Total
8	8	1	9
16	16	1	17
32	32	1	33
64	64	1	65

(b) Los comparadores en bloque son:

    

(c) La tabla describe el comportamiento para distintos bits.


Comparator width	2-input XNOR gates	2-input AND gates	Logic Depth
8 bits	8	7	4
16 bits	16	15	5
32 bits	32	31	6
64 bits	64	63	7



(d) Se puede proponer que $N = 2^i$, $i \in \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$, entonces la tabla previa se generaliza a:

Comparator width	2-input XNOR gates	2-input AND gates	Logic Depth
N bits	N	N - 1	i + 1

 5. El SR-Latch es un circuito secuencial simple que almacena 1 bit. Trabaja con dos inputs S y R, y con dos outputs Q y \overline{Q} . Se pueden presentar 4 casos:

- $S = 1, R = 1$: este es el caso “ideal” o “callado”, ya que el valor de Q será el mismo que el de Q_{prev} .
- $S = 0, R = 1$: este es el caso “reset”, ya que el valor de Q será “bajado” a 0.
- $S = 1, R = 0$: este es el caso “set”, ya que el valor de Q será “subido” a 1.
- $S = 0, R = 0$: este es el caso “prohibido” o “metaestable”, ya que el valor de Q será el mismo que el de \overline{Q} y los valores asignados a cada uno dependen de las propiedades eléctricas de los transistores que componen las compuertas, mas no de la lógica.



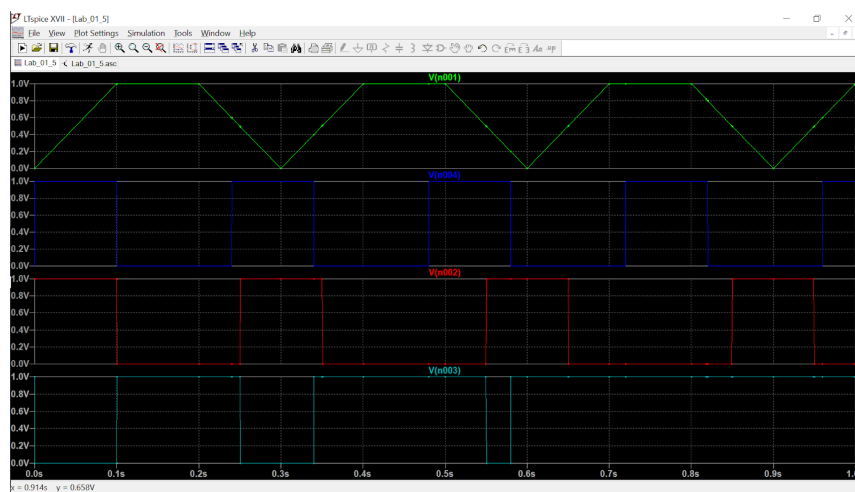 

6. El Gated D Flip-Flop sirve para regularizar la grabación de datos en los registros, para que la data esté disponible durante todo el ciclo del clock. Se tienen dos D-Latches, la primera es la maestra y la segunda la esclava. El funcionamiento es simple: cuando el $CLK = 0$, el maestro pasa el valor de D a la “puerta” del esclavo. Como no se activa su WE , entonces el valor de Q será el de Q_{prev} . En el caso contrario, cuando $CLK = 1$, el maestro no propaga ningún valor, por lo que el valor de Q será el que “esperaba en la puerta” del esclavo. Así, en el “rising edge” de $0 \rightarrow 1$, $Q = D$. En cualquier otro momento Q no varía.

